

33. 電流 D

複製禁止

1	1	1・2・6	2	4	3	3	4	2・3					
5	S ₃	Q	S ₄	P	S ₅	P	6	S ₃	Q	S ₄	Q	S ₅	P
7	2	通り	各2点										

2	1	①	2	④	3	a	③・⑤	b	②	c	①・④
---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	-----

各3点

3	1	100	mL	2	5	°C	3	3	分間	4	16	°C
---	---	-----	----	---	---	----	---	---	----	---	----	----

各3点

4	1	ア	2	②	3	③	各2点		4	①	5	②	6	①	各3点	
---	---	---	---	---	---	---	-----	--	---	---	---	---	---	---	-----	--

5	1	5A	の端子	2	②	と	③	3	ウ	4	1	A	5	4.5	A
---	---	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

各3点

6	1			2	エ
3	回路に強い電流を流さないため。				
4	ア			$\frac{9}{4}$	
イ				$\frac{3}{4}$	

